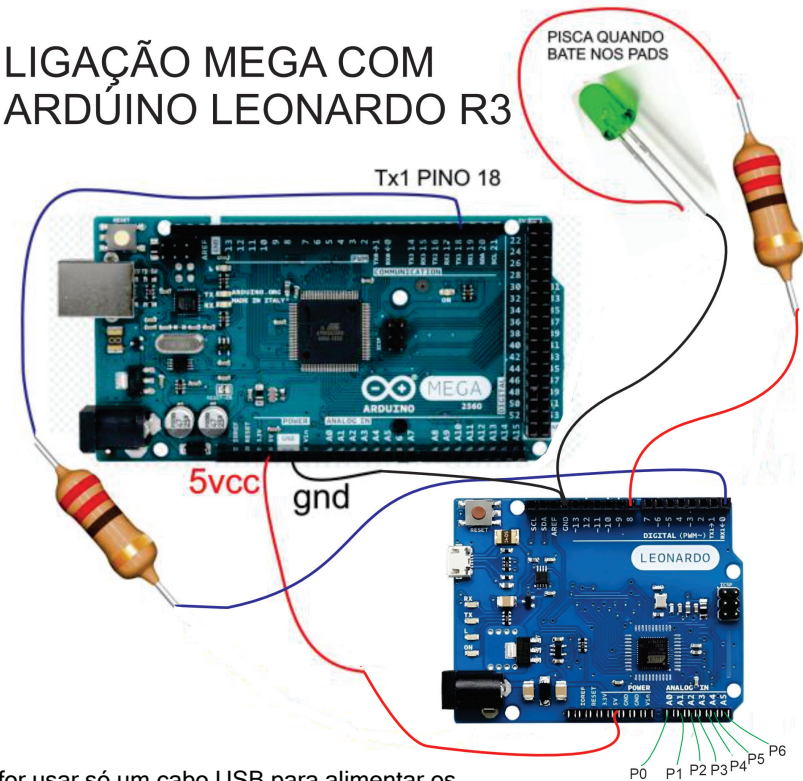



LIGAÇÃO MEGA COM ARDUINO LEONARDO R3



ESTALE A BILBIOTECA MICIUSB



Se for usar só um cabo USB para alimentar os. Dois Arduinos não precisam do resistor de 220Ω. Já com duas fontes, uma para o mega e outra para o Leonardo ou ProMicro e prioridade usar o resistor de 220Ω.

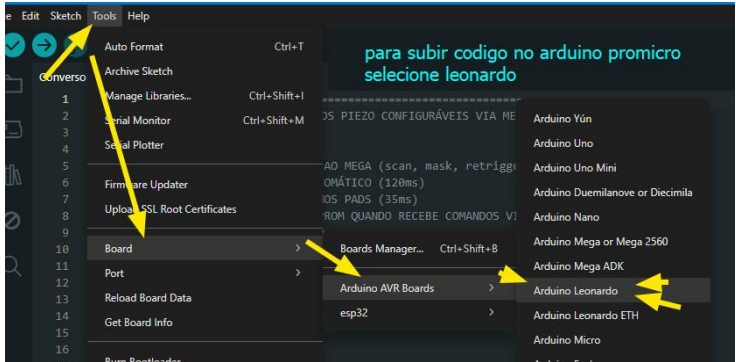

Cenário 1 — Só USB no Leonardo (alimenta o Mega pelos 5V)

- USB no Leonardo → Leonardo fica com 5V
- Fios 5V + GND do Leonardo para o Mega
- TX→RX direto sem resistor ☒
- Mesma fonte, mesma tensão, zero risco

Cenário 2 — Fonte externa no Mega + USB no Leonardo

- Duas fontes independentes
- O resistor de 220Ω é importante aqui
- Protege contra diferença de potencial entre os GNDs
- **Atenção:** mesmo assim, ligar o GND dos dois é obrigatório — sem GND comum a comunicação serial não funciona

Resumo prático:

Alimentação	Resistor 220Ω	GND comum
Só USB no Leonardo	Não precisa	Já está pelos 5V
Fonte no Mega + USB no Leonardo	Recomendado	Obrigatório